

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Φάση 3^η

Φύλλο Εργασίας 1

Χρήση των οργάνων μέτρησης


Χρόνος υλοποίησης: 10΄

1. Τι θα συμβεί εάν ένα βολτόμετρο συνδεθεί σε σειρά με ένα κύκλωμα;

2. Περιγράψτε ένα αμπερόμετρο. Με ποιο τρόπο συνδέετε στο κύκλωμα;

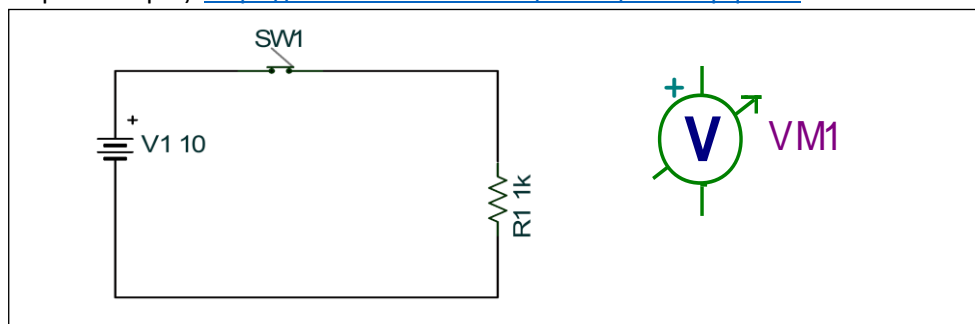
3. Συνδέστε το βολτομέτρου στο κύκλωμα.

Υπερσύνδεσμος: <https://www.circuitlab.com/editor/#?id=7pg5wm>



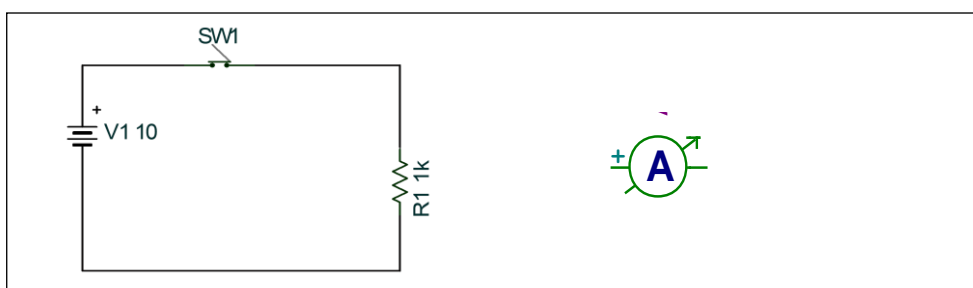4. Συνδέστε το αμπερομέτρου στο κύκλωμα.

Υπερσύνδεσμος: <https://www.circuitlab.com/editor/#?id=7pg5wm>



Παρατήρηση: Οι εφαρμογές 3 και 4 να πραγματοποιηθούν στον Υπερσύνδεσμο!